

Proyecto No. 3

Tipo

Individual

Valor del trabajo en la nota

Este trabajo en todas sus partes constituye un 4.0% de la nota final

OBJETIVO

Aplicar los conocimientos adquiridos en el diseño de contadores síncronos utilizando Flip-Flops J-K.

DESARROLLO

Diseñe un contador síncrono utilizando Flip-Flops de tipo J-K, que realice la secuencia binaria para la codificación de la frase: **"Base64ToChr"**. Para lograr esto, se debe de tomar en cuenta la tabla de correspondencia entre valores de 6 bits y sus correspondientes caracteres en código ASCII.

Base64 es un esquema de codificación/decodificación de binario a texto y viceversa, lo que significa que puede representar/codificar datos binarios en forma de texto y viceversa. Cada carácter de Base64 está representado exactamente por 6 bits. Por eso se tienen 2^6 combinaciones que equivalen a 64 combinaciones de bits.

Índice	Carácter	Binario	Índice	Carácter	Binario	Índice	Carácter	Binario	Índice	Carácter	Binario
0	A	000000	16	Q	010000	32	g	100000	48	w	110000
1	B	000001	17	R	010001	33	h	100001	49	x	110001
2	C	000010	18	S	010010	34	i	100010	50	y	110010
3	D	000011	19	T	010011	35	j	100011	51	z	110011
4	E	000100	20	U	010100	36	k	100100	52	0	110100
5	F	000101	21	V	010101	37	l	100101	53	1	110101
6	G	000110	22	W	010110	38	m	100110	54	2	110110
7	H	000111	23	X	010111	39	n	100111	55	3	110111
8	I	001000	24	Y	011000	40	o	101000	56	4	111000
9	J	001001	25	Z	011001	41	p	101001	57	5	111001
10	K	001010	26	a	011010	42	q	101010	58	6	111010
11	L	001011	27	b	011011	43	r	101011	59	7	111011
12	M	001100	28	c	011100	44	s	101100	60	8	111100
13	N	001101	29	d	011101	45	t	101101	61	9	111101
14	O	001110	30	e	011110	46	u	101110	62	+	111110
15	P	001111	31	f	011111	47	v	101111	63	/	111111

Tabla Base64 de correspondencia entre valores de 6 bits y caracteres ASCII

Tome en consideración que se deben de respetar las mayúsculas y las minúsculas según la frase indicada.

Como parte de la solución, además del contador síncrono, se debe diseñar un contador asíncrono de 4 bits que se incremente cada vez que se complete todo el ciclo del contador síncrono. Es decir, cada vez que el contador síncrono llegue al último número de la secuencia, el contador asíncrono se incrementará en 1.

La solución del contador síncrono debe contener:

- a) Tabla de estado siguiente correspondiente a la secuencia de los valores binarios que corresponde a los caracteres que conforman la frase.
- b) Mapas de Karnaugh, la indicación de las agrupaciones establecidas para la simplificación y la explicación del término resultante para cada agrupación.
- c) Ecuaciones resultantes para cada entrada de cada Flip-Flop.
- d) Circuito generado en Digital Works del contador síncrono, el cual debe cumplir con lo siguiente:
 - i. Las salidas Q de los Flip-Flops deben de ir conectadas a un Numeric Output para poder visualizar que el contador síncrono está generando correctamente la secuencia deseada. Los valores deben ser mostrados en formato binario.

La solución del contador asíncrono que va contabilizando los ciclos que se completan en el contador sincrónico deberá contar con:

- i. Cuatro (4) Flip-Flops J-K conectados de forma asíncrona.
- ii. El contador se incrementará en 1 cada vez que se alcance el último estado del contador síncrono.
- iii. La salida del contador asíncrono debe de ir conectada a un Display de 7 segmentos para mostrar el conteo de ciclos completados del contador síncrono.
- iv. El contador asíncrono debe de **reiniciar en cero** cuando alcance el valor decimal de 10, o sea, el conteo debe llegar hasta 9 y luego vuelve a 0 nuevamente.

ENTREGABLES

La solución del ejercicio debe incluir dos archivos:

- El documento con la solución del proyecto. El cual debe incluir la explicación de los pasos realizados para obtener las entradas de los Flip-Flops por medio de los Mapas de Karnaugh y el resultado de cada agrupación de términos.
- El archivo .DWM generado por Digital Works, correspondiente al circuito del contador síncrono con su contador asíncrono.

Si la plataforma solo permite un archivo, se deberá generar un archivo comprimido (.ZIP) con los dos archivos.

MATRIZ DE EVALUACIÓN

Rubo por calificar	Detalle	Porcentaje
Documento con la solución del proyecto		60%
Portada	1%	
Índice	1%	
Introducción (No menos de ½ página)	3%	
Marco Teórico	10%	
Desarrollo		
Tabla de estado siguiente	15%	
Mapas de Karnaugh	12%	
Ecuaciones de las entradas de los Flip-Flops	10%	
Explicación del funcionamiento del contador asíncrono	3%	
Conclusión (No menos de ½ página)	3%	
Bibliografía en formato APA	2%	
Circuito en Digital Works del contador		40%
Inclusión del Numeric Output en el contador síncrono	3%	
Inclusión del Display de 7 segmentos en el contador asíncrono	4%	
El circuito síncrono corresponde a la solución correcta del contador	25%	
El circuito asíncrono se incrementa cada vez que se llega al último estado	4%	
El circuito asíncrono se reinicia en el estado indicado	4%	
TOTAL :	100%	100%